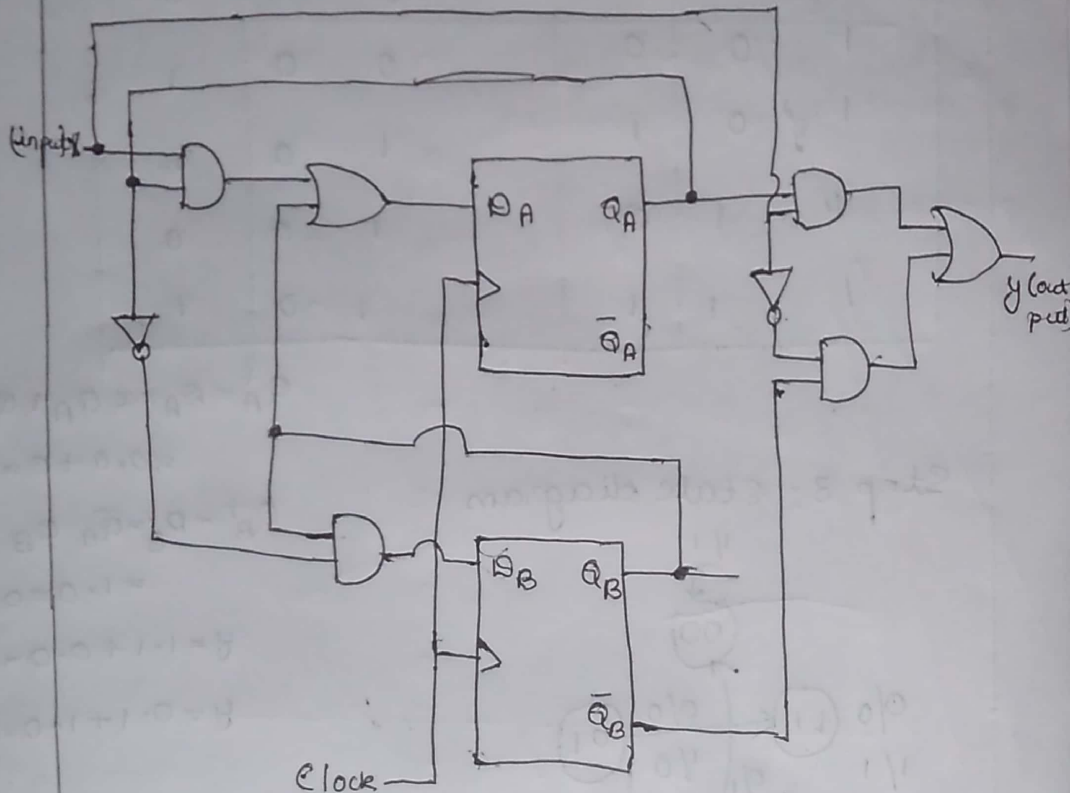


USN: 4ALIFE C088

Analysis of clocked sequential circuits (with-

10-FF)



~~[Analysis of]~~ clocked sequenti.

Step 1: find out the input & output equation

$$Q_A = x Q_p + Q_B$$

$$Q_B = \overline{Q}_n Q_B$$

$$y = \bar{x} \bar{Q}_B + x Q_B$$

Step 2:

Present state

Next state

Q_A	Q_B	x	Q_A^+	Q_B^+	y
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1

$$Q_A^+ = Q_A \oplus x \oplus Q_B$$

$$= 0 \cdot 0 + 0 = 0$$


$$Q_B^+ = Q_B \oplus \bar{Q}_A \oplus Q_A$$

$$= 1 \cdot 0 = 0$$

$$y = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 1$$

$$y = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0$$

Step 3: State diagram

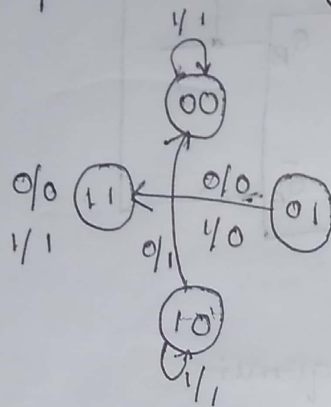

Step 4: Find out the output & output code

$$Q_A^+ = Q_A \oplus x \oplus Q_B$$

$$Q_B^+ = Q_B \oplus \bar{Q}_A \oplus Q_A$$

$$y = Q_A \oplus Q_B \oplus x$$

NAME: SHRAVHA

USN: HALITECO88

PYTHON:

OBJECT ORIENTED PROGRAMMING

* Turning this application into oop's style

* creating bank account object

* OOP glossary

* ERM in OOP design

* python object inheritance

* class checking